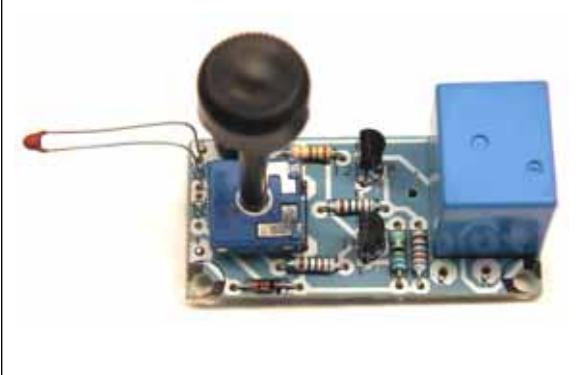


Termostat od -30°C do $+150^{\circ}\text{C}$

Termostat mjeri temperaturu nekoga uređaja ili prostora i, kada se dosegne zadana temperatura, uključuje relaj. Tako možemo, npr., automatski uključiti ventilator kada temperatura u prostoriji prijede 30°C .


Kako uređaj radi

Shema termostata prikazana je na slici 1. Zamislimo najprije da otpornici R_1 i R_2 nisu spojeni i neka se klizač potenciometra P_1 nalazi u gornjem položaju. Kroz otpornik R_3 tada će u bazu tranzistora T_1 poteći neka struja, koja je dovoljno velika da tranzistor dovede do zasićenja. U stanju zasićenja tranzistor se ponaša kao zatvorena sklopka i kolektor i emiter se nalaze



na istom potencijalu (u praksi, stanje nije tako idealno i pad napona na tranzistoru je 0,1 do 0,5 V). Zbog toga će tranzistor T_2 biti zatvoren, kroz njega neće teći nikakva kolektorska struja pa će i relaj Re biti isključen.

Ako sada klizač potenciometra pomičemo polako prema drugom krajnjem položaju, bazna struja tranzistora T_1 smanjivat će se i u jednom trenutku više neće biti dovoljna da tranzistor T_1 drži u zasićenju. S obzirom na odabране vrijednosti otpornika, to će se dogoditi kada napon na klizaču otpornika postane oko 4,5 V. Tranzistor se sada više ne ponaša kao zatvorena sklopka, nego poprima sve veći otpor: struja kroz tranzis-

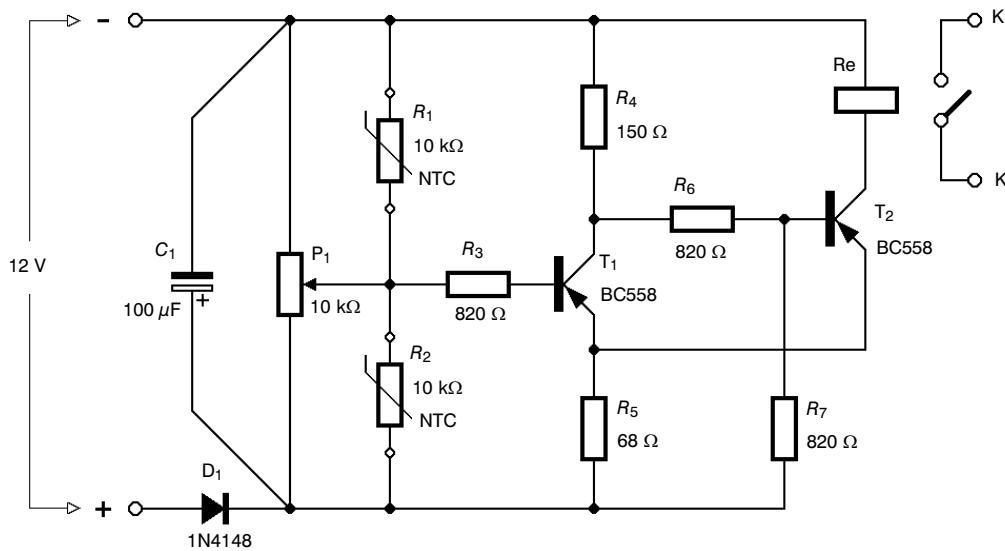

Sl. 1. Shema termostata

tor se smanjuje a napon između kolektora i emitera počinje rasti. Kada ta naponska razlika postane dovoljno velika (ovdje ima ulogu i naponsko djelilo s otpornicima R_6 i R_7), provest će tranzistor T_2 i uključiti relaj Re . To "prebacivanje stanja" događa se vrlo brzo jer čim T_2 počne voditi struju njegova emiterska struja izaziva dodatni pad napona na zajedničkom emiterском otporniku R_5 , T_1 počinje još slabije voditi što dodatno otvara T_2 itd. Zapravo, tranzistor T_1 će se potpuno isključiti a T_2 će prijeći u zasićenje (tj. "sklopka" T_2 će se zatvoriti).

Nastavimo li pomicati klizač i dalje prema donjem položaju, neće se događati više ništa - taj sklop ima samo dva stabilna stanja:

- jedno, u kojem tranzistor T_1 jako vodi a T_2 i relaj Re su isključeni
- drugo, u kojem je tranzistor T_1 isključen a T_2 i relaj su uključeni.

U skladu s njegovim ponašanjem, ovakav sklop nazivamo *bistabilom*. U prvo ćemo ga stajne vratiti ako klizač potenciometra počnemo zakretati prema gore; u jednom trenutku odigrat će se isti proces, ali u obrnutom smjeru i relaj će se isključiti.

Ako želimo da sklop reagira na promjenu temperature, a ne na zakretanje klizača potenciometra, upotrijebit ćemo temperaturno ovisni otpornik NTC. Otporniku takva tipa zagrijavanjem se smanjuje otpor. Ugradimo li ga na mjesto označeno kao R_2 i postavimo li klizač potenciometra P_1 u srednji položaj:

- zagrijavanjem ćemo smanjivati otpor NTC-a sa sličnim učinkom kao da zakrećemo klizač P_1 prema dolje i, u jednom trenutku, relaj će se uključiti;
- hlađenjem ćemo povećavati otpor NTC-u kao da zakrećemo klizač P_1 prema gore i, u jednom trenutku, relaj će se isključiti.

Takov spoj uključuje relaj kada temperatura postane viša od neke zadane temperature a isključuje ga kada temperatura pada. Obrnuti efekt postići ćemo ako NTC ugradimo na mjesto označeno kao R_1 :

- hlađenjem ćemo povećavati otpor NTC-a sa sličnim učinkom kao da zakrećemo klizač P_1 prema dolje i, u jednom trenutku, relaj će se uključiti;


- zagrijavanjem ćemo smanjivati otpor NTC-u kao da zakrećemo klizač P_1 prema gore i, u jednom trenutku, relaj će se isključiti.

Dakle, sada se relaj uključuje kada temperatura padne ispod zadane temperature a isključuje kada ponovno poraste. U oba primjera temperaturu pri kojoj dolazi do uključivanja relaja reguliramo potenciometrom P_1 . Klizač ne smijemo postaviti u krajnji položaj, jer tada sklop neće raditi.


Uloga diode D_1 je zaštita od pogrešnog spajanja napona napajanja.

Izrada

Tiskana pločica je prikazana na slici 2., a raspored elemenata na slici 3. Pri postavljanju elemenata posebno pripazite na orijentaciju tranzistora T_1 i T_2 (okrenite ih tako da oblik kućišta odgovara crtežu na montažnoj shemi) i diode D_1 . Kod kondenzatora C_1 također treba paziti da se oznake "+" i "-" poklapaju s oznakama na pločici.

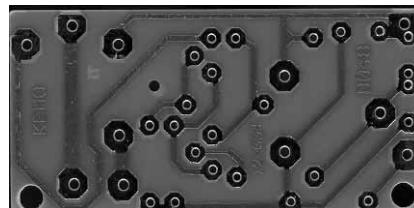

Sl. 2. Tiskana pločica je sastavni dio Kemo kita B048, zajedno sa svim ostalim dijelovima

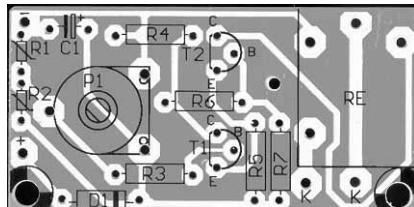

Sl. 3. Raspored elemenata na tiskanoj pločici

NTC otpornik spajamo žicom dugačkom do 1 m na priključke R_1 ili R_2 , ovisno o efektu koji želimo postići. NTC nije izoliran pa, želimo li mjeriti temperaturu tekućina ili metalnih predmeta, obvezno ga moramo dobro izolirati (i spoj s vodovima!) uranjanjem u lak ili ugradnjom i zalijevanjem u keramičko kućište.

Način upotrebe

Za napajanje upotrebljavamo mrežni adapter stabiliziranog napona 12 do 14 V. Moguće je upotrijebiti i akumulator ili baterije napona 12 V ali, kako je najveća potrošnja oko 100 mA, baterije neće dugo trajati. Pri spajanju, pazimo na oznake "+" i "-" na pločici! NTC otpornik postavljamo na predmet ili u prostor čiju temperaturu kontroliramo (-30 ... +150 °C), ali sam uređaj ne smije biti izložen ekstremnim temperaturama (dobro će raditi u rasponu od 0 do 40 °C).

Upotrijebljeni relj ima kontakte za 3 A i može prekopčavati napone do 25 V. Moći će ukopčati signalnu žarulju, zvono, ventilator ili snažniji relj. Nipošto ga ne smijemo upotrijebiti za prekopčavanje mrežnog napona!

Ako, npr., želimo mjeriti temperaturu hladnjaka snažnog pojačala i uključiti dodatno hlađenje ili zvučni alarm kada temperatura priđe 70 °C, NTC otpornik ćemo izolirati, pričvrstiti uz hladnjak i dvožilnim vodom spojiti na priključke R_2 na pločici. Pojačalo ćemo uključiti i dobro ga opteretiti, da se hladnjak zagrije do željenih 70 °C (moramo mjeriti prikladnim toplomjerom). Sada uključimo napajanje termostata i pažljivo zakrećemo P_1 dok se relj upravo ne uključi. Time je ugadanje završeno. Želimo li uključiti alarm kada temperatura u inkubatoru za piliće padne ispod 20 °C, postupak će biti jednak samo sada NTC lemimo na priključke R_1 .

Od tako jednostavnog sklopa ne možemo očekivati preveliku točnost i moramo računati s odstupanjima 10 °C od zadane vrijednosti. Stoga ga nije uputno upotrebljavati u primjenama koje zahtijevaju preciznije namještanje temperature.

Ako nešto ne radi dobro

Ako je termostat trajno uključen ili isključen, najprije provjerite je li napon napajanja unutar zadanih granica i je li ispravnog polariteta. Zatim pogledajte da se P_1 možda ne nalazi u krajnjem položaju. Ako je i to u redu, odspojite NTC otpornik zajedno s priključnim vodovima i provjerite je li radom termostata moguće upravljati zakretanjem potenciometra P_1 . Ako jest, pogreška je negdje u NTC otporniku i priključnim vodovima; provjerite da nisu možda u kratkom spoju. Ako sklop uopće ne radi, provjerite

kako su zalemljeni elementi na pločici; npr., okrenemo li "naopako" diodu D₁, sklop neće dobiti napon napajanja.

Za one koji žele znati više

Bitno je osigurati da se prebacivanje u jednom i drugom smjeru ne odigrava pri istom položaju klizača potenciometra (tj. ulaznom naponu). Npr., neka se relj uključuje kad ulazni napon spustimo do 4 V, a ponovno uključuje kada ga podignemo na 5 V. Ta se razlika naziva *histerezom* i nužna je za sprječavanje neprekidnog naizmjeničnog uključivanja/isključivanja. U sklopu prema slici 1. histereza je postignuta dimenzioniranjem otpornika R_4 do R_7 a i relj ima "ugrađenu" histerezu jer su mu potrebni veća struja i napon pri uključenju nego pri isključenju.

Umjesto NTC, kao temperaturni senzor u ovom sklopu mogli smo upotrijebiti i PTC otpornik otpora oko 10 kΩ pri sobnoj temperaturi. Takvim otpornicima otpor raste s porastom temperature, pa je logika sklopa "obrnuta": za ukopčavanje pri prekoračenju temperature PTC se spaja s priključcima R_1 , a za ukopčavanje pri spuštanju temperature ispod zadane granice, PTC se spaja na priključke R_2 .

Popis dijelova

Oznaka	Opis	Kom.
T ₁ , T ₂	BC558 (BC556, BC557 i sl.)	2
D ₁	1N4148	1
Re	relj 12 V, 1 kontakt 3 A	1
P ₁	trimer 10 kΩ	1
R ₁ ili R ₂	NTC 10 kΩ	1
R ₃ , R ₆ , R ₇	820 Ω	3
R ₄	150 Ω	1
R ₅	68 Ω	1
C ₁	100 μF/16 V	1

(Članak je izvorno objavljen u časopisu *Svijet elektronike*. Kit-komplet Kemo B048, koji sadržava tiskanu pločicu i sve dijelove za izradu opisanog sklopa, osim izvora napajanja, možete naručiti putem prodajne službe *Svijeta elektronike*, 040-396-606.)

Mr. sc. Vladimir Mitrović