

## Jednostavni video predajnik

Ovo je jedan jako jednostavan TV predajnik koji za ulaz uzima kompozitni signal i vrši amplitudnu modulaciju. Kolo se sastoji od par osnovnih elektronski komponenti i ne zahtijeva nikakva slozena IK, programiranje i sl. Kada se sastavi trebali odmah i da daje zeljene rezultate. Ovo je odlican sklop za pocetnike u RF ali isto tako je jako korisno kod televizora koji nemaju AV input, ili za pravljenje male TV stanice. Iako se razdaljina ovog predajnika može proširiti to ovdje nisu pokazati jer bi sklop bio zahtjevni i skuplji za izradu ali isto tako bi moglo doći do smetnje drugim ljudima što bi bilo ilegalno. **Ovaj sklop dijelim samo radi edukacije i isto tako ne snosim odgovornost ako ucinite bilo koji vid stete sebi ili drugima.**

Link testa predajnika: <https://www.youtube.com/watch?v=meHBdAXQLuk&t>

Sada kada smo shvatili cemu ovaj sklop služi i potencijalnim korisnim svojstvima napravicu spisak komponenti koje su vam potrebne kao i savjete za ekvivalentne komponente.

### Potrebne komponente

Kondenzator i zavojnica - Oni će podesiti zeljenu frekvenciju na kojoj će se emitovati sadržaj. Na vecini retro konzola, VCR-ova, i ostalim uređajima to su kanali 3 ili 4. Najbolje bi bilo da provjeriti na vasem TV koji su kanali slobodni tj. Koji kanali nikako nemaju prenosa i gledajte da ta frekvencija bude sto niza. Kada odredite na kojem kanalu zelite da radite ovaj prenos isto tako trebate odabrati vrijednosti ovih komponenti. Vjerovatno ćete uzeti promjenjivi kondenzator u opsegu pF ili možda čak promjenjivu zavojnicu. Putem formule kojom se izjednavaju reaktanse dobit ćete frekvenciju. Ja sam korisio ovaj site: [LC Resonance calculator](https://leleivre.com/rf_resonance.html) ([https://leleivre.com/rf\\_resonance.html](https://leleivre.com/rf_resonance.html))  
Samo odaberite odjeljak LC resonance calculator.

T1 - Na internetu će te naci mnogo ekvivalentata skupih, velikih i raznih tranzistora ali slobodno to prekrizite i uzmite jedan bipolarni NPN tranzistor koji ima minimalni opseg od 100 MHz. tranzistori sa vecim frek. Opsegom vam daju veće mogućnosti samo gledajte da je u TV frekventnom spektru. Ja sam koristio BF414 ali može se korisiti i 9018 BF199 i mnogi drugi.

2 x 10K Oma otpornici

1 x 75R Otpornik

1 x 470 ili 500R potenciometar (ovde nije potreban bilo kakav poseban otpornik tako da nema potrebe za onim skupljim ako vidite na stanju)

2 x 470 pF kondenzatori

1 x 1N4148 dioda

1 x 4.7 uF kondenzator

1x 10pF kondenzator (Pokusajte naci pribuznu vrijednost. Ja sam koristio 6.8pF)

1x 47pF kondenzator (Ovaj kondenzator sprječava istosmjerni napon na izlazu )

1x 9V baterija (Ovdje se može koristiti i pretvarac 220V AC na 9DC ali nije preporuceno jer vecinom nisu dovoljno precizni a isto tako imaju i nezeljene oscilacije i smetnje.)

Antena moze biti neki vid zice/kabla ali najbolje bi bilo naci pasivnu antenu od ~50-75 Oma

Kada ovo sastavite prema shemi na matadoru ili plocici mozete testirate na TV samo imajte na umu da sklop ne bude previse udaljen od TV prijemnika. Ja sam imao smetnje jer sam vecinom dijelove improvizirao i konacni sklop sam napravio na matadoru ali vi mozete (kada se uvjerite da sklop radi ) napraviti ovu na ploci ili sl. Samo imajte na umu da je sklop osjetljiv i najmanje promjenje imaju uticaj na rad. Takodjer ovo je samo video predajnik, a audio predajnik se radi pomocu frekvencijske modulacije (FM) koji je dosta laksi za izradu i postoje mnoge sheme online.

Ovo je primjer jednog ovakvog predajnika (Ja nisam imao pojacalo za prijem TV signala pa sam koristio samo kablo).